

数字部件设计Project 第一部分——功能元件

数字部件设计Project 第一部分——功能元件

alu

功能：
用途：
实现思路：
实现代码：
仿真代码：
测试功能：
仿真结果：
波形图说明：

adder

功能：
用途：
实现代码：
仿真代码：
测试功能：
仿真结果：
波形图说明：

sign_extend

功能：
用途：
实现代码：
仿真代码：
测试功能：
仿真结果：
波形图说明：

mux2

功能：
用途：
实现代码：
仿真代码：
仿真结果：
波形图说明：

sl2

功能：
用途：
实现代码：
仿真代码：
仿真结果：
波形图说明：

pc

功能：
用途：
实现代码：
仿真代码：
测试功能：
仿真结果：
波形图说明：

regfile

功能：
用途：
实现代码：

仿真代码：
测试功能：
波形图说明：
imem
功能：
用途：
实现思路：
测试功能：
仿真代码：
仿真结果：
波形图说明：

dmem
功能：
用途：
实现思路：
实现代码：
仿真代码：
测试功能：
仿真结果：
波形图说明：

实现单周期CPU的功能元件可分为三类：

1. ALU类

这类元件都是组合逻辑电路，根据输入进行一定的运算或逻辑操作，将结果输出，有以下元件：

- alu：算术逻辑单元
- adder：32位加法器
- mux2：二选一复用器
- sl2：两位左移器

2. Register类

这类元件都是时序电路，实现了CPU中的寄存器的功能，可在一个周期内进行read和write，有以下元件：

- regfile：寄存器堆
- pc：程序计数器

3. Memory类

这类元件都是时序电路，实现了计算机中的RAM和ROM，可在一个周期内根据字节地址或字地址访问内存，进行load或save。

- imem：指令内存，ROM
- dmem：数据内存，RAM

design和simulation的目录结构如下

Design Sources (11)	Simulation Sources (4)
<ul style="list-style-type: none"> functional_components (functional_components.v) <ul style="list-style-type: none"> adder (adder.v) alu (alu.v) dmem (dmem.v) imem (imem.xci) <ul style="list-style-type: none"> mux2 (mux2.v) pc (pc.v) regfile (regfile.v) sign_extend (sign_extend.v) sl2 (sl2.v) Coefficient Files (1) <ul style="list-style-type: none"> imem_ip.coe 	<ul style="list-style-type: none"> sim_1 (4) <ul style="list-style-type: none"> mipstest (mipstest.v) (9) <ul style="list-style-type: none"> Adder_TB : adder_tb (adder_tb.v) (1) ALU_TB : alu_tb (alu_tb.v) (1) DMEM_TB : dmem_tb (dmem_tb.v) (1) IMEM_TB : imem_tb (imem_tb.v) (1) MUX2_TB : mux2_tb (mux2_tb.v) (1) PC_TB : pc_tb (pc_tb.v) (1) RF_TB : regfile_tb (regfile_tb.v) (1) SE_TB : signext_tb (signext_tb.v) (1) SL2_TB : sl2_tb (sl2_tb.v) (1) functional_components (functional_components.v) Coefficient Files (1) <ul style="list-style-type: none"> imem_ip.coe Waveform Configuration File (1)

目录结构

仿真的scope层次如下图所示：

Scope x Sources		
Name	Design Unit	Block Type
▼ mipstest	mipstest	Verilog Module
▼ DMEM_TB	dmem_tb	Verilog Module
DMEM	dmem	Verilog Module
▼ IMEM_TB	imem_tb	Verilog Module
▼ IMEM	imem	Verilog Module
inst	dist_mem_gen_v8_0_13	Verilog Module
▼ MUX2_TB	mux2_tb	Verilog Module
MUX2	mux2	Verilog Module
▼ PC_TB	pc_tb	Verilog Module
PC	pc	Verilog Module
▼ RF_TB	regfile_tb	Verilog Module
regFile	regfile	Verilog Module
▼ SE_TB	signext_tb	Verilog Module
SignExt	sign_extend	Verilog Module
▼ SL2_TB	sl2_tb	Verilog Module
SL2	sl2	Verilog Module
gbl	gbl	Verilog Module

mipstest为顶层测试文件，我用它实例化所有单独的仿真测试模块，并在仿真的时候将子模块的内部信号也加到Wave Window中进行显示。代码如下：


```

`timescale 1ns / 1ps

module mipstest();
    adder_tb Adder_TB();
    alu_tb ALU_TB();
    dmem_tb DMEM_TB();
    imem_tb IMEM_TB();
    mux2_tb MUX2_TB();
    pc_tb PC_TB();
    regfile_tb RF_TB();
    signext_tb SE_TB();
    sl2_tb SL2_TB();
endmodule

```

总的波形图如下：

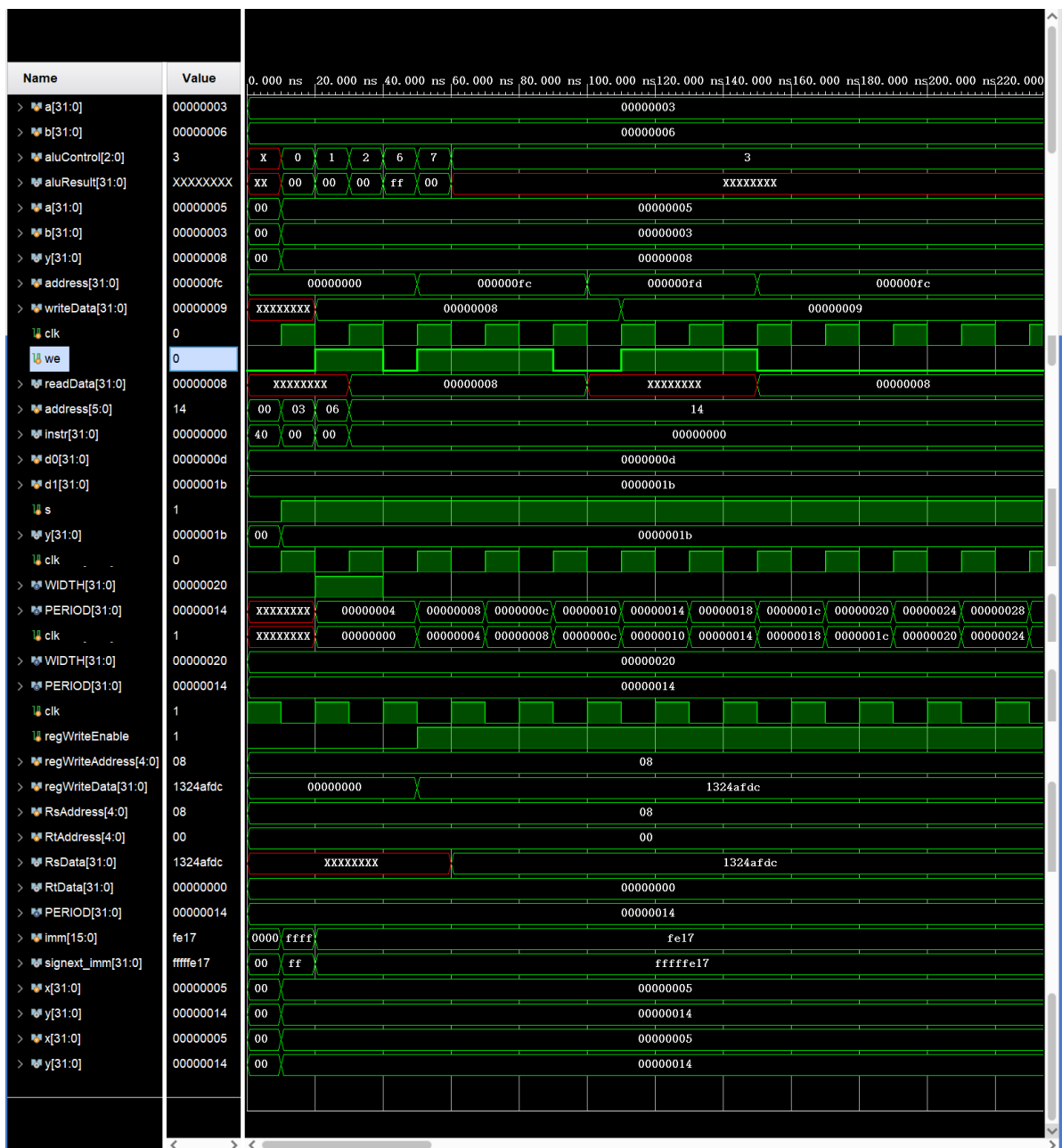

下面是每个元件的介绍，以及对每个模块分别进行仿真的结果。

alu

功能：

32位的AND、OR、ADD、SUB、SLT、RETURN 0等操作

用途：

CPU中的ALU，用于R_type指令的运算结果的计算、lw和sw等指令的基址偏移量寻址、beq等指令的条件结果的计算。

实现思路：

根据下表，通过verilog的case语法实现。

aluControl	Meaning
000	And
001	Or
010	Add
011	Not Used
100	Return 0(NOP)
101	Not Used
110	Subtract
111	SLT

实现代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module alu(
input      [31:0]  a, b,
input      [2:0]   aluControl,
output reg [31:0]  aluResult
);
    always @(*) begin
        case(aluControl)
            3'b000: aluResult = a & b; //AND
            3'b001: aluResult = a | b; //OR
            3'b010: aluResult <= a + b; //ADD
            3'b110: aluResult <= a - b; //SUBTRACT
            3'b111: aluResult = (a < b) ? 1 : 0; //SLT
            3'b100: aluResult = 0; //RETURN 0
            default: aluResult = 32'bx;
        endcase
    end
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module alu_tb();
    reg [31:0] a, b;
    reg [2:0] aluControl;
    wire [31:0] aluResult;
    //实例化
    alu ALU(.a(a), .b(b), .aluControl(aluControl), .aluResult(aluResult));


    initial begin
        a = 3;
        b = 6;
        #10;
        aluControl = 3'b000;
        #10;
        aluControl = 3'b001;
        #10;
        aluControl = 3'b010;
        #10;
        aluControl = 3'b110;
        #10;
        aluControl = 3'b111;
        #10;
        aluControl = 3'b100;
        #10;
        aluControl = 3'b011;

    end
endmodule
```

测试功能：

- AND
- OR
- ADD
- SUB
- SLT
- RETURN 0
- 定义之外的值返回x

仿真结果：

 

波形图说明：

刚开始aluControl没有初始化，所以结果为x。然后给aluControl、a、b分别赋值，a = 0100，b = 1010，故a & b = 0010 = 2，a | b = 1011 = 7，a + b = 9，a - b = -3 = ffffffff，a < b所以结果被置为 1，aluControl = 4时返回0，最后给aluControl赋了一个没有对应操作的值，结果为X。

adder

功能：

32位加法

用途：

用于PC加4、PC相对寻址、伪直接寻址。

实现代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module adder(
input  [31:0] a, b,
output [31:0] y
);
    assign y = a + b;
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module adder_tb();
    reg  [31:0] a, b;
    wire [31:0] y ;
    adder Adder(.a(a), .b(b), .y(y));
    initial begin
        a = 4;
        b = 9;
        #10;
        a = 5;
        b = 3;
        #10;
    end
endmodule
```

测试功能：

- 加法

仿真结果：

Name	Value	0.000 ns	5.000 ns	10.000 ns	15.000 ns
> a[31:0]	00000004	00000004		00000005	
> b[31:0]	00000009	00000009		00000003	
> y[31:0]	0000000d	0000000d		00000008	

波形图说明：

$4 + 9 = 13 = d$

$5 + 3 = 8$

sign_extend

功能：

符号扩展立即数

用途：

将l_type的16位立即数根据符号位扩展到32位

实现代码：

```
module sign_extend(  
    input  [15:0] x,  
    output [31:0] y  
);  
    assign y = {{16{x[15]}},x};  
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module signext_tb();  
    reg  [15:0] imm;  
    wire [31:0] signext_imm;  
    //实例化  
    sign_extend SignExt(.x(imm), .y(signext_imm));  
    initial begin  
        imm = 0;  
        #10;  
        imm = 16'hffff;  
        #10;  
        imm = 16'hfe17;  
    end  
endmodule
```

测试功能：

- 将16位立即数符号扩展为32位

仿真结果：

Name	Value	0.000 ns	5.000 ns	10.000 ns	15.000 ns	20.000 ns	25.000 ns
> imm[15:0]	fe17	0000	ffff	fe17			
> signext_imm[31:0]	fffffe17	00000000	ffffff	fffffe17			

波形图说明：

首先输入0，输出为0，然后输入ffff以及fe17，最高位为1，扩展后高位全部为1。

mux2

功能：

二选一

用途：

用于选择ALU操作数的来源、写回寄存器的地址和数据、PC'的来源。

实现代码：


```
module mux2
#(parameter WIDTH = 8)
(
input  [WIDTH-1:0] d0, d1,
input              s,
output [WIDTH-1:0] y
);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module mux2_tb();
    reg  [32-1:0] d0, d1;
    reg          s;
    wire [32-1:0] y;
    mux2 #(32) MUX2(.d0(d0), .d1(d1), .s(s), .y(y));
    initial begin
        d0 = 13;
        d1 = 27;
        s = 0;
        #10;
        s = 1;
    end
end
endmodule
```

仿真结果：

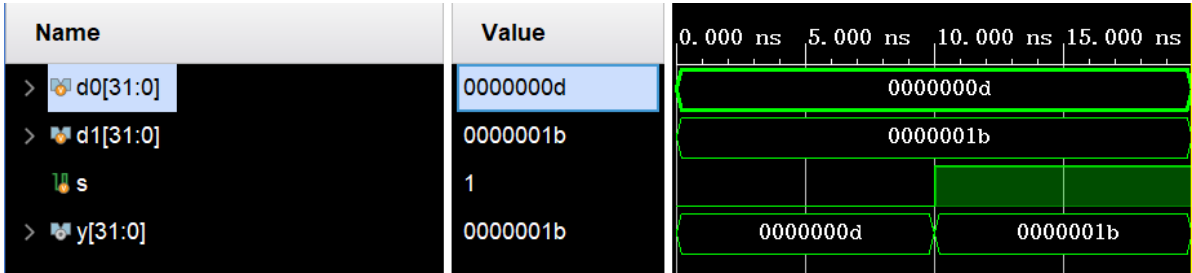

波形图说明：

s先为0，后为1，所以先选了d0，后选了d1。

sl2

功能：

左移两位

用途：

用于PC相对寻址和伪直接寻址中将字的地址转化为字节地址。


实现代码：

```
module sl2(  
    input  [31:0] x,  
    output [31:0] y  
);  
    assign y = {x[29:0],2'b00};  
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module sl2_tb();  
    reg [31:0] x;  
    wire [31:0] y;  
    sl2 SL2(.x(x), .y(y));  
    initial begin  
        x = 3;  
        #10;  
        x = 5;  
    end  
endmodule
```

仿真结果：

 

波形图说明：

$y = 4 \times x$

pc

功能:

每个时钟上升沿将PC加载到内部寄存器并作为PC在下一个时钟周期输出，程序开始执行时要用reset将PC初始化为0。

用途:

CPU中的程序计数器，输出当前执行指令的地址，并在时钟上升沿加载下一条指令的地址，进而在下一个周期输出。

实现代码:

```
module pc
#(parameter WIDTH = 32) //指令地址的宽度，默认为32位
(
input      clk, reset,
input      [WIDTH-1:0] nextPC,
output reg [WIDTH-1:0] currPC
);
    always @(posedge clk, posedge reset)
        if(reset)    currPC <= 0;
        else         currPC <= nextPC;
endmodule
```


仿真代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module pc_tb();
    parameter WIDTH = 32;
    reg      clk, reset;
    reg      [WIDTH-1:0] nextPC;
    wire     [WIDTH-1:0] currPC;
    //实例化
    pc #(WIDTH) PC(.clk(clk), .reset(reset), .nextPC(nextPC), .currPC(currPC));
    //初始化
    initial begin
        reset = 0;
        clk = 0;
        #20;
        reset = 1;
        #20;
        reset = 0;
    end
    parameter PERIOD = 20;
    //产生时钟周期
    always begin
        #(PERIOD/2);
        clk = ~clk;
    end
    //nextPC = currPC + 4
    always @(currPC)begin
        nextPC <= currPC + 4;
    end
endmodule
```

测试功能：

- reset
- load nextPC at posedge

仿真结果：

 

波形图说明：

刚开始currPC和nextPC都没有值，故都是X，20ns时令reset=1初始化currPC，然后仿真代码将currPC+4赋给nextPC作为输入，在下一个时钟周期被load进PC中的寄存器，并作为currPC输出，循环往复，currPC和nextPC都不断加4，并且nextPC始终比currPC大4。

regfile

功能：

可根据0-31的寄存器号进行read和write，其中寄存器0的内容总是0。

用途：

CPU中的0~31共32个通用寄存器，统称寄存器堆（register file）。

实现代码：

```
module regfile(  
    input          clk,  
    input          regwriteEnable, //写入使能  
    input  [4:0]   regwriteAddress, //写入地址，深度为32故只要5位  
    input  [31:0]  regwriteData,  
    input  [4:0]   RSAddress,       //Rs寄存器，源操作数寄存器号  
    input  [4:0]   RtAddress,       // Rt寄存器  
    output [31:0]  RsData,  
    output [31:0]  RtData  
);  
    reg [31:0] rf[31:0]; //32个32位寄存器  
  
    //write if enabled  
    always @(posedge clk)  
        if(regwriteEnable) rf[regwriteAddress] <= regwriteData;  
  
    //read if address != 0, else output 0  
    assign RsData = (RSAddress != 0) ? rf[RSAddress] : 0;  
    assign RtData = (RtAddress != 0) ? rf[RtAddress] : 0;  
endmodule
```

仿真代码：


```
`timescale 1ns / 1ps

module regfile_tb();
    reg        clk;
    reg        regWriteEnable; //写入使能
    reg  [4:0]  regWriteAddress; //写入地址，深度为32故只要5位
    reg  [31:0] regWriteData;
    reg  [4:0]  RsAddress;      //Rs寄存器，源操作数寄存器号
    reg  [4:0]  RtAddress;      // Rt寄存器
    wire [31:0] RsData;
    wire [31:0] RtData;
    //实例化
    regfile regFile(.clk(clk), .regWriteEnable(regWriteEnable),
        .regWriteAddress(regWriteAddress), .regWriteData(regWriteData),
        .RsAddress(RsAddress), .RsData(RsData),
        .RtAddress(RtAddress), .RtData(RtData));
    //初始化
    initial begin
        clk = 0;
        regWriteEnable = 0;
        regWriteAddress = 0;
        regWriteData = 0;
        RsAddress = 0;
        RtAddress = 0;
        #50;
        regWriteEnable = 1;
        regWriteData = 32'h1324afdc;
    end
    //产生时钟信号
    parameter PERIOD = 20;
    always begin
        clk = ~clk;
        #(PERIOD/2);
    end
    //与时钟同步的激励信号
    always begin
        regWriteAddress = 8;
        RsAddress = 8;
        #PERIOD;
    end
endmodule
```

测试功能：

- 读取地址为0时确保读到的数据为0
- 时钟上升沿写入
- 任何时候的读取

仿真结果：

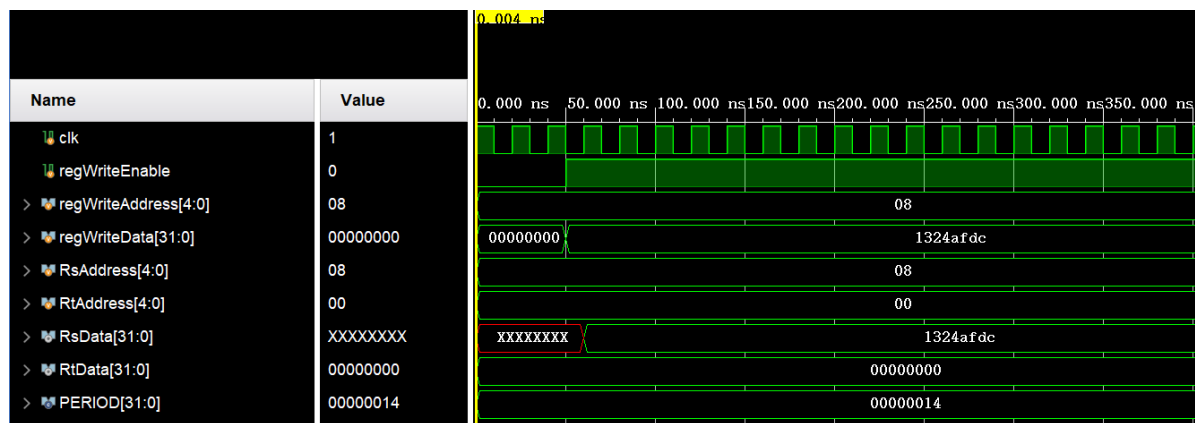

波形图说明：

RtAddress一直为0所以输出为0，RsAddress为8，刚开始regfile中没有数据，所以输出为X，50ns时将1324afdc赋给regWriteData，在下一个时钟上升沿（60ns）被写入地址为8的register，与此同时RsData读出这个数据。

imem

功能：

32(width)x64(depth) distributed ROM

使用模板如下：

```
//----- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ---// INST_TAG
imem your_instance_name (
    .a(a),          // input wire [5 : 0] a
    .spo(spo)       // output wire [31 : 0] spo
);
```

用途：

用作程序执行时的instruction memory。

实现思路：

利用vivado提供的IP核——Distributed Memory Generator来实现，可以将程序指令写在一个COE文件中对内存进行初始化，方便测试和修改。因为每个指令为32位，如果地址不是4的倍数读出来的数据没有意义，所以这个ROM是字寻址的，即address0实际上对应内存中0-3，address1对应4-7.....而且考虑到实际情况，一次性运行的指令将不会大于16条，这里申请的内存空间为32×64字节，最多可以容纳64条指令，故指令地址的实际有效位应为低11（5+6）位，且最低2位始终为0。

所以该部件的输入信号是PC[7:2]，共6位，输出信号作为instruction，共32位。

配置图如下：

Customize IP

Distributed Memory Generator (8.0)

Documentation
IP Location
Switch to Defaults

☒ Show disabled ports

a[5:0]
d[31:0]
dpra[5:0]
clk
we
i_ce
qspo_ce
qdpo_ce
qdpo_clk
qspo_rst
qdpo_rst
qspo_srst
qdpo_srst

spo[31:0]
dpo[31:0]
qspo[31:0]
qdpo[31:0]

Component Name
imem

memory config
Port config
RST & Initialization

Options

Depth
64
[16 - 65536]

Data Width
32
[1 - 1024]

Memory Type

Memory Type

☒ ROM
☐ Single Port RAM
☐ Simple Dual Port RAM
☐ Dual Port RAM

Customize IP

Distributed Memory Generator (8.0)

Documentation
IP Location
Switch to Defaults

☒ Show disabled ports

a[5:0]
d[31:0]
dpra[5:0]
clk
we
i_ce
qspo_ce
qdpo_ce
qdpo_clk
qspo_rst
qdpo_rst
qspo_srst
qdpo_srst

spo[31:0]
dpo[31:0]
qspo[31:0]
qdpo[31:0]

Component Name
imem

memory config
Port config
RST & Initialization

Load COE File

The initial memory content can be set by using a COE file. This will be passed to the core as a Memory Initialisation File (MIF).

Coefficients File
components/mips_components/srcs/sources_1/imem_ip.coe

COE Options

Default Data :
0
Radix :
16

Reset Options

☐ Reset QSPO
☐ Reset QDPO
☐ Synchronous Reset QSPO
☐ Synchronous Reset QDPO

ce overrides

☒ CE Overrides Sync Controls
☐ Sync Controls Overrides CE

测试功能：


- 读取被.coe文件初始化过的指令
- 读取没有被.coe文件初始化过的地址的值

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module imem_tb();
    reg    [5:0]    address;
    wire   [31:0]   instr;
    imem your_instance_name (
        .a(address),      // input wire [5 : 0] a
        .spo(instr)       // output wire [31 : 0] spo
    );
    initial begin
        address = 0;
        #10;
        address = 3;
        #10;
        address = 6;
        #10;
        address = 20;
    end
endmodule
```

仿真结果：

 

波形图说明：

随便找了一个.coe系数文件作为imem的初始化文件，然后取出其中一些地址的值，系数文件如下所示：

```
;Memory Width:32,Memory Depth:64
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
4000063c,00608640,00688040,00001d3c,
e01fbd27,01001c3c,00909c27,00000734,
1300e000,00001834,11000003,86000008,
21f0a003,0000c0af,01000224,0400c2af;
```

可看出imem模块可以正确读取内存中的值，超出coe文件初始化的范围（0-15）的地址被初始化为0，所以最后一个address=20时读出来的instr为0。

dmem

功能：

32(width)x64(depth) RAM

用途：

用作程序执行时的data memory。

实现思路：

刚开始本来也想用vivado的IP配置，但是用Distributed Memory Generator的RAM没有办法直接实现字节寻址，要么就只能像imem一样提供字寻址，要么就只能一次读取一个字节，而MIPS存储器模型是字节(8bits)寻址，而不是字(32bits)寻址，理论上可以访问任意一个位置的字节，同时MIPS指令集对内存的读写又都是以一个字（1word = 4bytes）为单位的，所以像PPT上的直接忽略地址的最低两位也不是很好。

既要字节寻址又要一次性输出一个字，就必须在外面再套一层模块，所以我最终选择自己用数组实现，而不用IP核。

每一个数据字节都有一个唯一的地址，所以width=8，由于memory的使用不会超过256字节，故depth=256。对当前地址以及后面三个地址进行读写操作，如果[address:address+3]有任何一个字节超出内存范围，就不允执行（write）或输出x（read）。

实现代码：

```
module dmem(
    input    clk, we,
    input    [31:0] address,
    input    [31:0] writeData,
    output   [31:0] readData
);
    reg [7:0] RAM[255:0];
    //read
    assign readData = (address + 3 < 256)? {RAM[address+3], RAM[address+2],
    RAM[address+1], RAM[address]} : 32'bx;
    //write if we is 1
    always @(posedge clk)
        if(we & address + 3 < 256)begin
            RAM[address+3] <= writeData[31:24];
            RAM[address+2] <= writeData[23:16];
            RAM[address+1] <= writeData[15:8];
            RAM[address+0] <= writeData[7:0];
        end
endmodule
```

仿真代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module dmem_tb();
    reg [31:0] address;
    reg [31:0] writeData;
    reg        clk, we;
    wire[31:0] readData;
    dmem DMEM (
        .address(address),
        .writeData(writeData),
        .clk(clk),    // input wire clk
        .we(we),      // input wire we
    );
endmodule
```

```

        .readData(readData)
    );
    initial begin
        clk = 0;
        we = 0;
        //read data from address0
        address = 0;
        #20;
        //write 8 at address0
        writeData = 8;
        we = 1;
        #20;
        we = 0;
        #10;
        //write 8 at last word
        we = 1;
        address = 252;
        #40
        //read last word
        we = 0;
        #10
        //read from out scope
        address = 253;
        #10;
        //write 9 to out scope
        we = 1;
        writeData = 9;
        #40;
        //read last word, no change
        we = 0;
        address = 252;
    end


    always #10 clk = ~clk;
endmodule

```

测试功能：

- 任何时候都读取地址对应的数据
- 在时钟上升沿往指定地址写入数据
- address超过内存范围的异常处理

仿真结果：

 

波形图说明：

首先读取address0的数据，由于没有初始化所以是x。然后往address0写入8，在时钟上升沿即30ns时被写入，readData可以及时的反应这个变化。然后在50ns时令address=252，恰好是时钟上升沿，故被写入data memory，在100ns时令address=253，超出了内存字地址的范围，readData为x，在110ns尝试往这个地址写入9，在150ns时读取最后一个字还是8说明上一次write没有成功。